
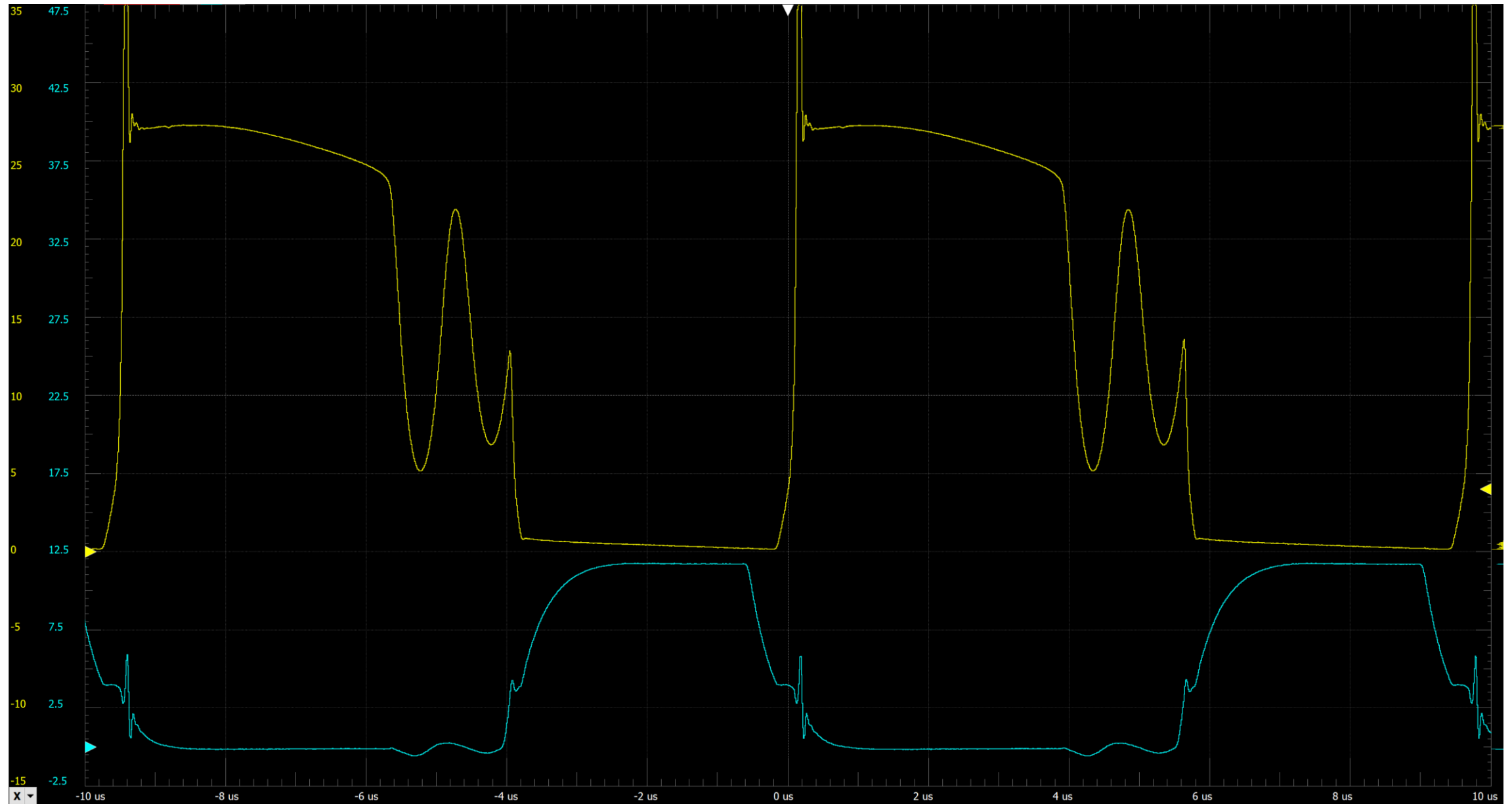

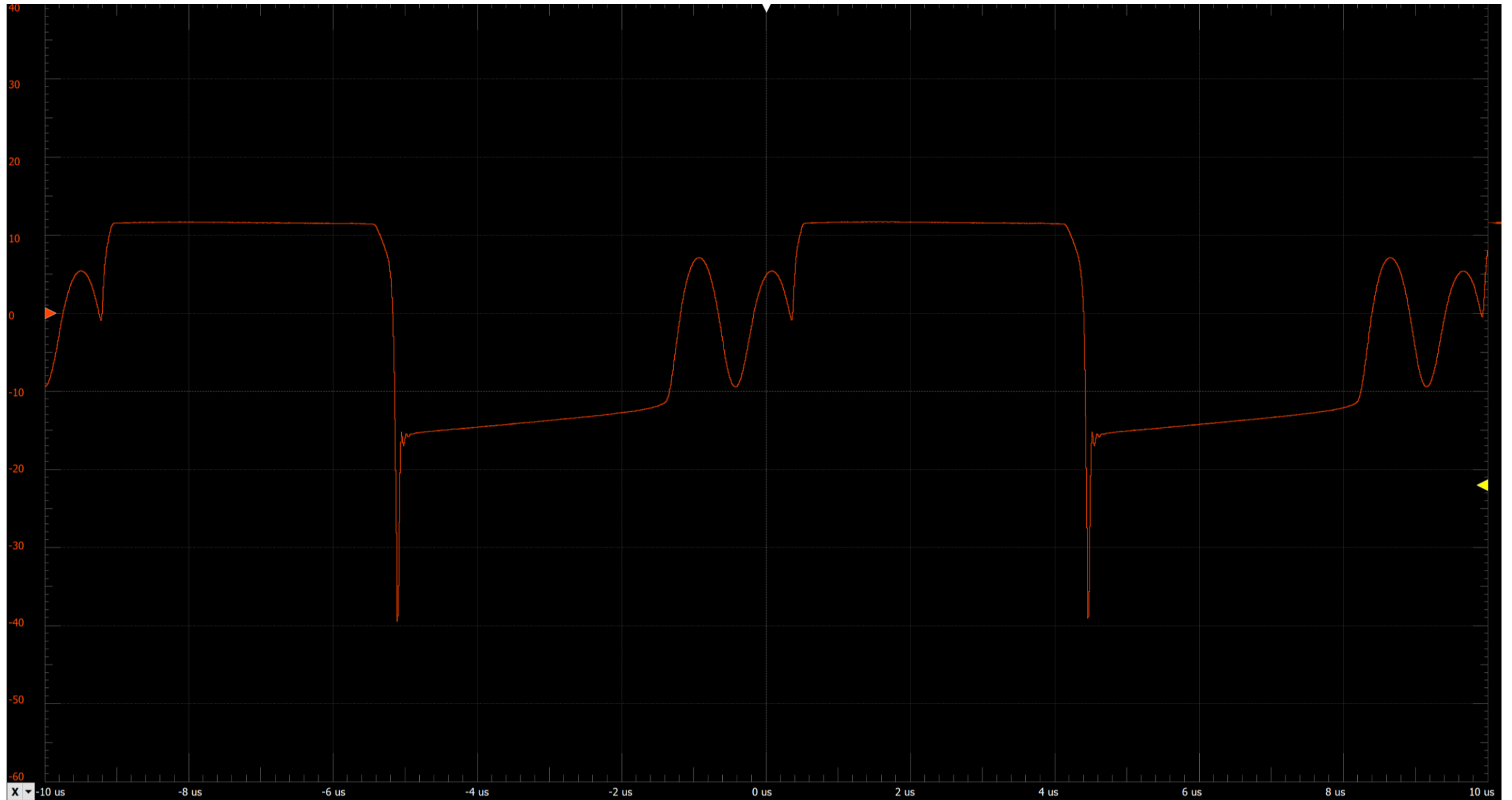
# MEDICIONES TP2

Con  $V_{ref}=3V$   
Amarillo:  $V_{ds}$   
Azul:  $V_{gs}$




Con  $V_{ref}=3V$   
Rojo:  $V_{primario}$



Con  $V_{ref}=3V$

Amarillo:  $V_{secundario}$


Azul:  $V_o$

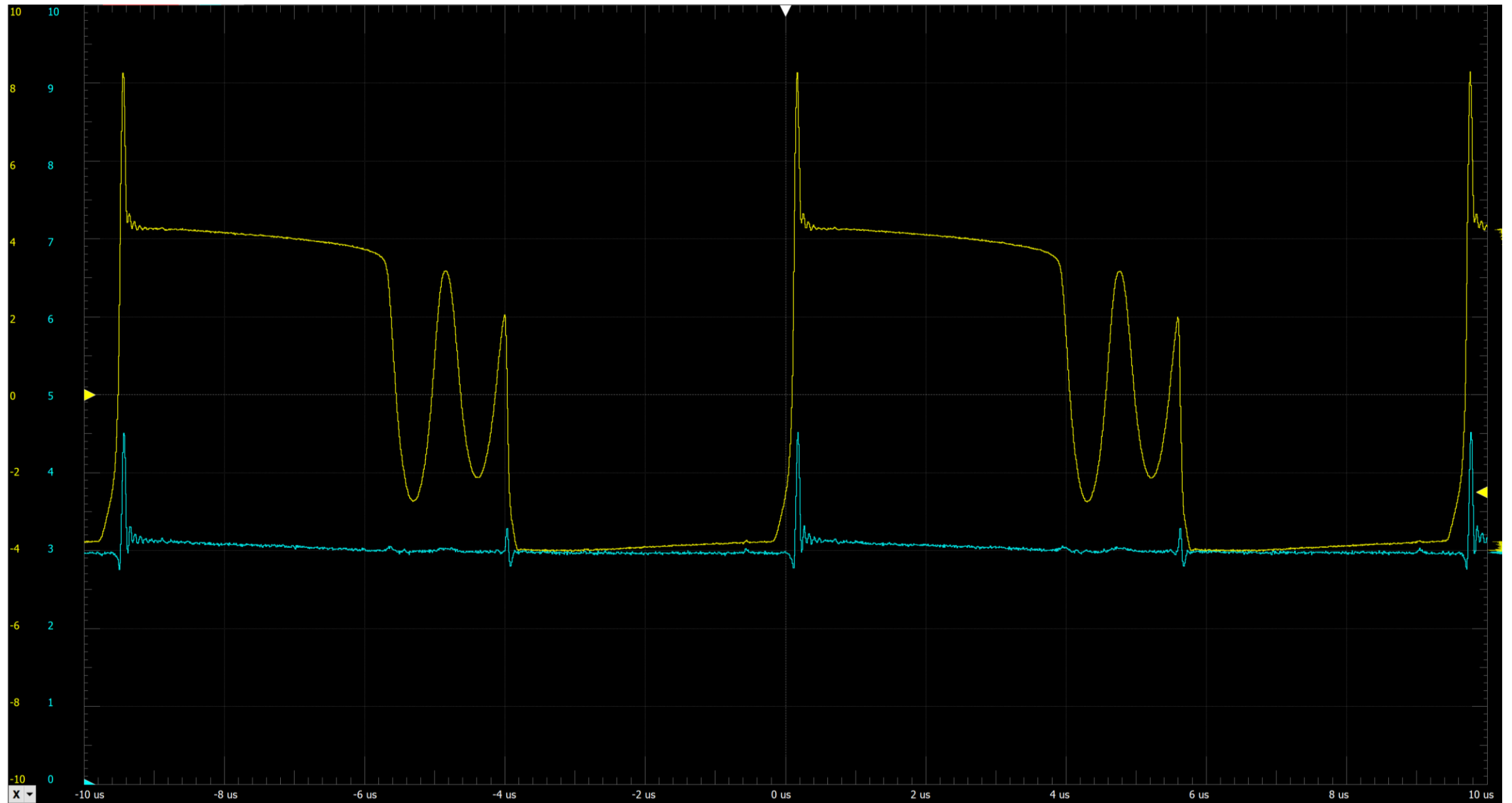

Transitorio cambiando Vref de 0.8V a 3V

Amarillo: Vsecundario

Azul: Vref

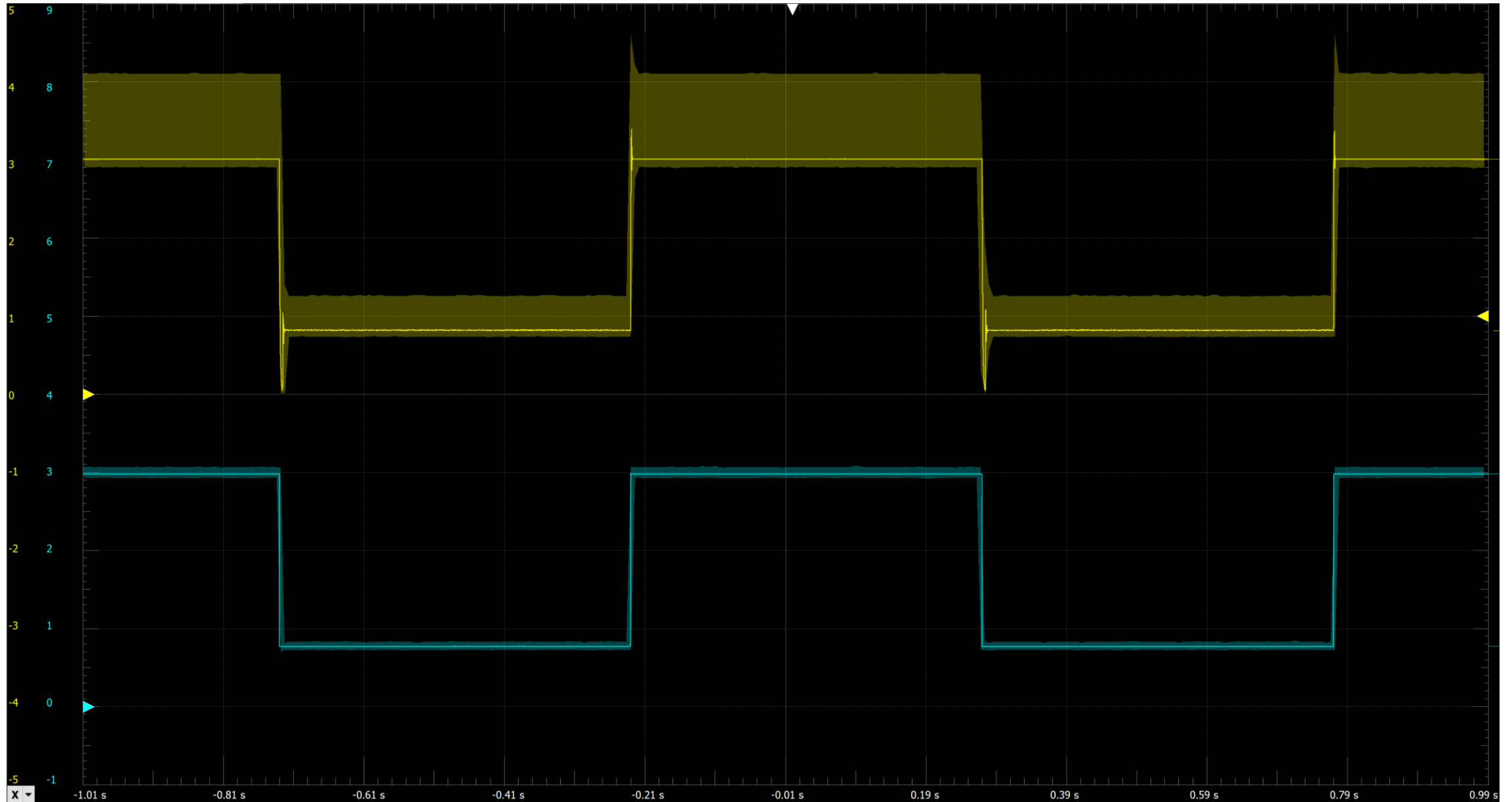

Transitorio cambiando la carga en el secundario1 de 10ohms a 6ohms (con Vref=1V)

Amarillo: Vsecundario1

Azul: Vsecundario2

